

ASSALAMU'ALAIKUM

ARSITEKTUR KOMPUTER

# REPRESENTASI DATA *DATA REPRESENTATION*

RAHMAD KURNIAWAN,S.T., M.I.T.

TEKNIK INFORMATIKA UIN SUSKA RIAU



# Analog vs Digital

---

- Ada dua cara dasar untuk merepresentasikan nilai numerik dari berbagai besaran fisika yang sehari-hari ditemui.
  - Analog
  - Digital



# Analog

---

- Nilai numerik dari suatu besaran sebagai nilai dengan range kontinyu di antara dua nilai batas yang ditentukan.
- Contohnya, suhu dari sebuah oven yang dapat diatur antara 0 to 100 °C dapat diukur sebesar 65 °C atau 64.96 °C atau 64.958 °C atau bahkan 64.9579 °C dan seterusnya tergantung kepada akurasi dari alat ukur.
- Konsep dasar dari cara representasi ini adalah variasi nilai numerik dari besaran adalah kontinyu dan mempunyai nilai yang tak terbatas kemungkinannya di antara dua nilai batas yang ditetapkan.



# Digital


---

- Cara ini merepresentasikan nilai numerik dari besaran dalam bentuk step dari nilai diskrit.
- Nilai numerik ini umumnya dinyatakan dalam bentuk bilangan biner.
- Sebagai contoh temperatur oven dapat direpresentasikan dalam step  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$  seperti  $64\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $66\text{ }^{\circ}\text{C}$  dan sebagainya

# Perbedaan Analog dan Digital

---

- Representasi analog memberikan output yang kontinyu sedangkan representasi digital menghasilkan output diskrit.
- Sistem analog memiliki piranti yang memproses atau bekerja pada berbagai besaran fisika yang direpresentasikan dalam bentuk analog
- Sistem digital memiliki piranti yang memproses berbagai besaran fisika yang direpresentasikan dalam bentuk digital

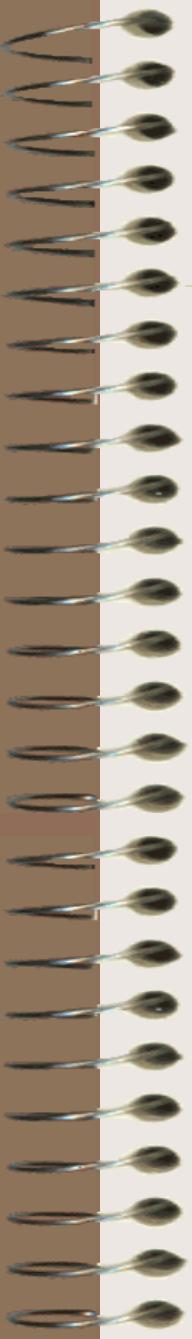- 
- 
- Kelemahan dan Kekurangan?



# Rangkaian Aritmetika

---

- Konsep dasar yang melandasi pemrosesan logika dan aritmatika di sistem komputer modern.
- **ALU**
  - Merupakan bagian dari CPU yang membentuk Operasi Operasi aritmatika dan logika terhadap data. Proses yang terdapat di ALU adalah
    - CPU membawa data Ke ALU untuk Diproses
    - CPU mengambil lagi hasil proses dari ALU



# Logic Gate (Gerbang Logika)

---

- Logic Gate (Gerbang Logika) adalah merupakan dasar pembentuk sistem digital
- Logic Gate mempunyai gerbang logika dasar yaitu NOT, AND dan OR.
- Dari 3 gerbang logika dasar dibentuk 4 gerbang logika tambahan yaitu NAND, NOR, EX-OR, dan EX- NOR

Name	Circuit symbol	Truth table	Equation															
AND		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	X1	X2	Z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$Z = X_1 \cdot X_2$
X1	X2	Z																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	X1	X2	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	$Z = X_1 + X_2$
X1	X2	Z																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	X	Z	0	0	0	0	1	0	1	1	$Z = \overline{X}$					
X	Z																	
0	0																	
0	0																	
1	0																	
1	1																	
NAND		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	X1	X2	Z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Z = \overline{X_1 \cdot X_2}$
X1	X2	Z																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	X1	X2	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	$Z = \overline{X_1 + X_2}$
X1	X2	Z																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
EXCLUSIVE -OR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>Z</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	X1	X2	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Z = X_1 \oplus X_2$
X1	X2	Z																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

# Perubahan Gerbang Dengan Menggunakan Pembalik

<b>GERBANG ASAL</b>	<b>TAMBAH PEMBALIK PADA KELUARAN</b>	<b>FUNGSI LOGIKA BARU</b>
1. AND 2. NAND 3. OR 4. NOR	NOT NOT NOT NOT	NAND AND NOR OR

**TAMBAH  
PEMBALIK  
PADA INPUT**

**GERBANG ASAL**

**FUNGSI  
LOGIKA BARU**

- 1. NOT**
- 2. NOT**
- 3. NOT**
- 4. NOT**

**AND  
NAND  
OR  
NOR**

**NOR  
OR  
NAND  
AND**

<b>TAMBAH PEMBALIK PADA INPUT</b>	<b>GERBANG ASAL</b>	<b>TAMBAH PEMBALIK PADA KELUARAN</b>	<b>GERBANG ASAL</b>
<p>1. NOT</p> <p>2. NOT</p> <p>3. NOT</p> <p>4. NOT</p>	AND NAND OR NOR	NOT NOT NOT NOT	OR NOR AND NAND



# Sistem Bilangan

---

- Bilangan adalah representasi fisik dari data yg diamati.
- Bilangan dapat direpresentasikan dlm berbagai bentuk yg mempunyai arti sama
  - Dapat dikonversi ke sistem bilangan lain tanpa mengubah makna
- Sistem bilangan dlm komputer
  - Biner
  - Oktal
  - Desimal
  - Hexadesimal



# Bilangan Desimal

---

- Angka desimal didasarkan pada basis 10
  - Memiliki 10 digit berbeda
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
  - Mengikuti notasi bilangan arab
- Cth :  $527_{10}$



# Bilangan Biner

---

- Angka desimal didasarkan pada basis 2
  - Memiliki 2 digit berbeda
  - 0 dan 1
- Cth :  $1001_2$



# Bilangan Oktal

---

- Angka desimal didasarkan pada basis 8
  - Memiliki 8 digit berbeda
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7
- Cth :  $624_8$



# Bilangan Hexadesimal

---

- Angka desimal didasarkan pada basis 16
  - Memiliki 16 digit berbeda
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E dan F
- Cth : 70A

# Konversi Biner ke Desimal

---

- $1011_2 = \dots_{10} ?$

$$\begin{aligned}1011_2 &= (1*2^3) + (0*2^2) + (1*2^1) + (1*2^0) \\&= 8 + 0 + 2 + 1 \\&= 11_{10}\end{aligned}$$

# Konversi Biner ke Oktal

---

$$110010_2 = \dots_8 ?$$

$$\begin{aligned}110010_2 &= \underline{110} \quad \underline{010} \\&= 6 \quad 2 \\&= 62_8\end{aligned}$$

# Konversi Biner ke Hexa

---

- $100111001011_2 = \dots_{16} ?$

$$\begin{aligned}100111001011_2 &= \underline{1001} \quad \underline{1100} \quad \underline{1011} \\&= 9_{16} \quad C_{16} \quad B_{16} \\&= 9CB_{16}\end{aligned}$$

# Konversi Desimal ke Biner

- $9_{10} = \dots_2 ?$

$$\begin{array}{r} \frac{9}{2} = 4 \xrightarrow{\text{sisa}} 1 \\ \frac{4}{2} = 2 \xrightarrow{\text{sisa}} 0 \\ \frac{2}{2} = 1 \xrightarrow{\text{sisa}} 0 \end{array}$$

pembacaan

# Konversi Desimal ke Oktal

- $529_{10} = \dots_8 ?$

$$\begin{array}{r} 529 \\ \hline 8 \\ 66 \end{array} = 66 \xrightarrow{\text{sisa}} 1$$
$$\begin{array}{r} 66 \\ \hline 8 \\ 8 \end{array} = 8 \xrightarrow{\text{sisa}} 2$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ \hline 8 \\ 1 \end{array} = 1 \xrightarrow{\text{sisa}} 0$$

pembacaan

# Konversi Desimal ke Hexa

- $2479_{10} = \dots_{16}$  ?

$$\begin{array}{r} 2479 \\ \hline 16 \\ 154 \end{array} = 154 \xrightarrow{\text{sisa}} 15 = F \blacktriangleleft$$
$$\begin{array}{r} 154 \\ \hline 16 \\ 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ \hline 10 \end{array} \xrightarrow{\text{sisa}} 10 = A$$

pembacaan

# Konversi Oktal ke Biner

---

- $3527_8 = \dots_2 ?$

$$= \begin{array}{c} 3 \\ | \\ 5 \\ | \\ 2 \\ | \\ 7 \end{array}$$

$$= \begin{array}{c} 011 \\ | \\ 101 \\ | \\ 010 \\ | \\ 111 \end{array}$$

$$= 11101010111_2$$

# Konversi Oktal ke Desimal

---

- $624_8 = \dots {}_{10} ?$   
 $= (6 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (4 \times 8^0)$   
 $= 384 + 16 + 4$   
 $= 404 {}_{10}$

# Konversi Hexa ke Biner

---

- $2AC_{16} = \dots_2 ?$   
= 2 | A | C  
= 0010 | 1010 | 1100  
= 1010101100<sub>2</sub>

# Konversi Hexa ke Desimal

---

- $624_{16} = \dots {}_{10} ?$   
 $= (6 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (4 \times 16^0)$   
 $= 1536 + 32 + 4$   
 $= 1572$


Konversikan bilangan-bilangan di bawah ini dan tunjukkan caranya!

A

1.  $175_{16} = 101110101_2 ?$
2.  $327_8 = 215_{10} ?$
3.  $111_{10} = 157_8 ?$
4.  $1010101_2 = 55_{16} ?$

B

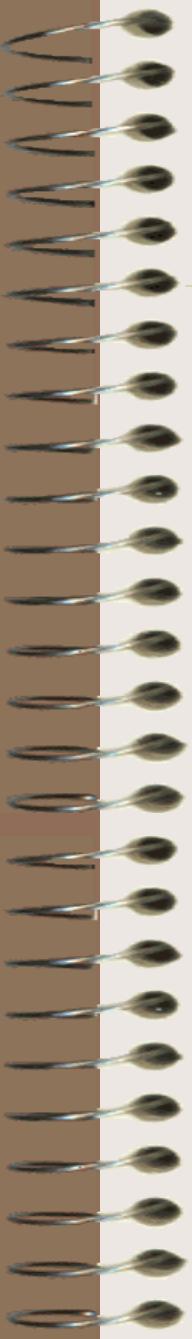1.  $1110011_2 = 73_{16} ?$
2.  $110_{10} = 156_8 ?$
3.  $154_{16} = 101010100_2 ?$
4.  $273_8 = 187_{10} ?$



# Representasi Data

---



- Unit Informasi Dasar dalam sistem komputer- satu byte atau 8 bit.
- Word size (ukuran word) – merupakan ukuran register operasionalnya.
- Contoh :
  1. Komputer 16-bit mempunyai register 16-bit – satu word terdiri dari 2 byte
  2. Komputer 32-bit mempunyai register 32-bit – satu word terdiri dari 4 byte.



# REPRESENTASI KARAKTER

---

**Representasi karakter yang paling dikenal adalah :**

1. Pada PC dan minikomputer) adalah American Standard Code for Information Interchange (ASCII) :  
satu byte  
satu karakter.2.
2. Sedangkan pada mainframe IBM menggunakan Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC).

- Dalam sistem bilangan biner terdapat tiga macam sistem untuk merepresentasikan integer, yaitu:
  1. Representasi unsigned integer
  2. Representasi nilai tanda (sign-magnitude)
  3. Representasi komplemen dua (two's complement)

# Representasi Integer

---

- Suatu word bilangan 8 bit untuk menyatakan bilangan 0 sampai 255:
  - $0000\ 0000_2 = 0_{10}$
  - $0000\ 0001_2 = 1_{10}$
  - $1000\ 0000_2 = 128_{10}$
  - $1111\ 1111_2 = 255_{10}$


- Ada kelemahan??????????



# Representasi Nilai Tanda

---

- $+17_{10} = 0\ 001\ 0001_2$
- $-17_{10} = 1\ 000\ 0001_2$

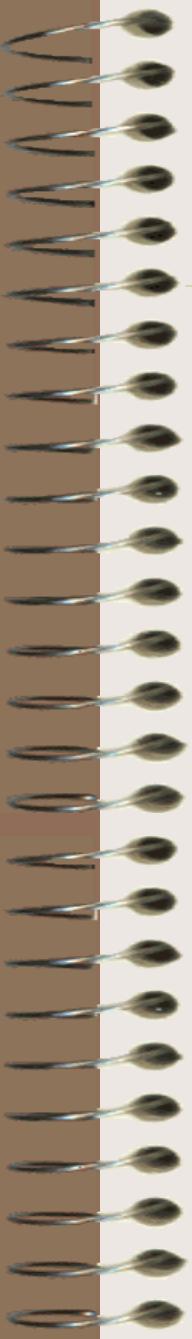- 
- 
- Ada kelemahan lagi????

# Representasi Komplemen Dua

- $+17_{10} = 0\ 001\ 0001_2$
- Dikomplementenkan jadi apa?
- 1 110 1110
- Kemudian ditambah 1, sehingga:
- 1 110 1110

$$\begin{array}{r} & 1 \\ & + \\ \hline 1 & 110\ 1111 \end{array}$$



---

# Thank you